# Algoritmo Ottimo per il calcolo del Logaritmo

# Tesi di Laurea in Ingegneria Informatica

**Candidato** 

Alessandro Versari

#### Relatori

Prof. Marco Cococcioni

Prof. Beatrice Lazzerini







### Introduzione e Problema


- Spesso è necessario eseguire la sintesi di funzioni booleane multi-uscita
- Problema
  - Tradizionalmente la soluzione utilizzata per sintetizzare questo tipo di funzioni è quella di sintetizzare più circuiti, soluzione non ottimale
  - I circuiti generati hanno dimensioni maggiori, un consumo maggiore e spesso vengono utilizzati in milioni di componenti, per questo un miglioramento, anche se piccolo, è molto importante!


#### **Prima**

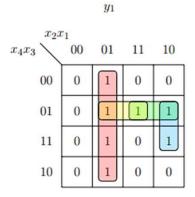

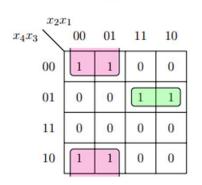


 $y_2$ 

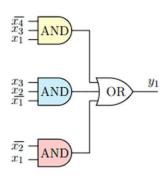

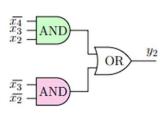

## **Dopo**

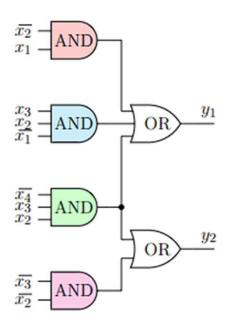

# Miglioramento percentuale

